数码管显示帮助文档

驱动芯片 74hc595


bv 爬行文明

数码管用于显示各种数据贼方便,两个 595 芯片怎样只用了几个管脚,就驱动了八位数码管,在各类芯片中很有代表性,初学者确实很蒙比,但是看完就觉得贼简单。

PS: 想快速知道这玩意怎么用直接往后翻,,,可以不知道原理直接用【沧桑】

一. 数码管是什么鬼

数码管可以理解为 8 个 led 小灯, 上图

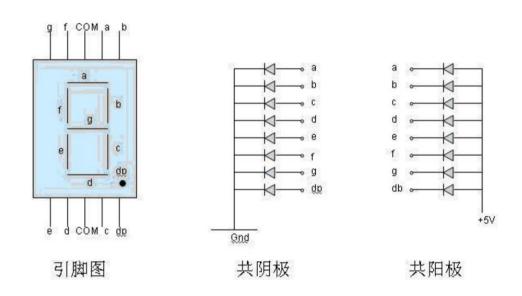


控制各个小灯的亮暗就能行成不同的数字,比如让 a, b, d, e, g 亮,显示出来的就是数字 2。这个简单,但是如果让一个管口控制一个小灯太浪费管口资源了,总不能几十个管口控制几个数码管吧,这时候就需要 595 芯片登场了。

二. 595 是什么鬼 595 是。。。。。。

74HC595是硅结构的CMOS器件,兼容低电压TTL电路,遵守 JEDEC标准。74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出 功能。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个 脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出 (Q7'),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具 备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输 出到总线。 我怀疑你们看不懂。。

。。还是上图。。

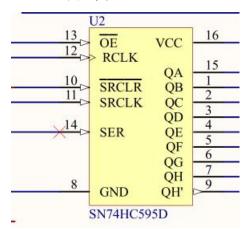

左图是我们 32 板子上 595 芯片的原理图,这个我怀 疑你们还是看不懂,淡定,先看着憋急。

原理图这玩意就是电路图, 没啥大区别

符号 引脚 描述

QA...QH 8 位并行数据输出 //这八个就是连到八个 led 上,控制显示字符的,是输出端

GND 第8脚 地 //接地端没啥好说的

QH'第9脚 串行数据输出 //这个引脚用来串联第二片 595, 暂时不说

SRCLR 第 10 脚 主复位(低电平) //这个引脚低电平复位,所以我们永远拉高不复位

SRCLK 第 11 脚 移位寄存器时钟输入 //当这个引脚从 0->1 时,移位寄存器移位,重要

RCLK 第 12 脚 存储寄存器时钟输入 //当这个引脚从 0->1 时,更新储存寄存器,并且输出,重要

OE 第 13 脚 输出有效(低电平) //可以理解为使能端口,拉低时启用数码管输出

SER 第 14 脚 串行数据输入 //数据就是从这个地方进去

VCC 第 16 脚 电源 //电源没啥好说的

那么, 你们懂了没, 很好, 没懂, , , , ,

三. 先瞅瞅原理

那我们继续,简单讲下原理,就是把一串数据一个一个输入到 595 里,然后转换成并行输出。

比如我要输出一个数字 2, 就是让 a, b, g, e, d 亮,由于我们设计的是共阳极数码管,所以把 a, b, d, e, g 置低电平就是亮,低电平就是 0,用八位数据表示就是:00100101,这个简单。

然后高潮就来了,我们为了节约管口,不能使用 8 个管口控制这八个数,我们省一省,用一个管口一个一个输入进去。这里要讲到一个寄存器。

寄存器可以理解为盒子,八位寄存器就是有八个小方格的盒子。

			1									
简陋了点,就像这样 0_0												
我们用到的第一个寄存器叫移位寄存器。SER14 这个数据输入管脚就是连着这个寄存器的最												
后一位。(不知道 SER14 是什么的往上翻翻)												
然后我们先输入 00100101 的最高位,就是相应管脚把 SER14 置 0,就是像这样												
							0					
这个简单,输入一个数据后,我们需要。。。。。。。移位!												
SRCLK11 这个引脚从 0->1 时,移位寄存器移位,我们就先置 1 再置 0 (虽然是先 1 再 0,但是因为本来												
就是0,所以	以是一个先上	升再下降的过程	桯),然后寄	存器就像这样								
						0						
						U						
然后再给?	SER14 置 1,	就变成这样	, 	I								
						0	0					
炒 に玉玖 <i>!</i> ・	<u> </u>	D.此纸缸 0.火	7			0	0					
		 	7			0	0					
然后就变成	戈了这样	1		0	1							
		口此循环 8 次 1	0	0	1	0	1					
然后就变成	找了这样 ┃0	1	0			0	1					
然后就变成 0 这样寄存器	找了这样 ┃0 ┃ 暑只能说是右	1	0 			0	1					
然后就变成 0 这样寄存器	找了这样 ┃0 ┃ 暑只能说是右	1 王移位寄存器	0 			0	1					
然后就变成 0 这样寄存器	找了这样 ┃0 ┃ 暑只能说是右	1 王移位寄存器	0 			0	1					

当 RCLK12 这个引脚从 0->1 时,更新储存寄存器,并且输出,所以我们就先**我们就先置 1** 再置 0(和 SRCLK11 一样),然后寄存器就会这样。。。

0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1


第一层的储存寄存器控制着输出,对应着 QA…QH 8 位并行数据输出 ,这样就能并行输出了 然后储存寄存器保持不变,移位寄存器再一位一位的接受新的数据,接受八个后再更新,,,,,, 如此这般

四. 两个 595 串联的简单原理

你看一个 595 只能控制 QA····QH 8 位,要控制八个数码管难道要 8 个 595?。。。。不存在的,哪来那么多地方焊 595,两个就够了。

我们再用一个 595 控制 8 位,当做开关控制 8 个 LED 的亮灭,选中哪一位,哪一位就亮,其他七位就灭,如果同时想输出八位,就是快速轮流切换八位,虽然同一时间里只有一个灯再亮,但是由于人眼的视觉暂留,会感觉是同时亮的。。。(别说你们听不懂)

上原理图

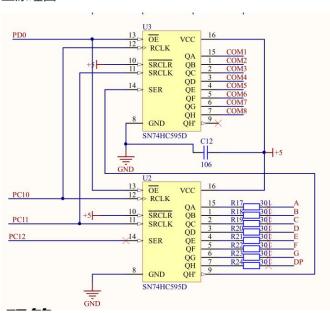

那就瞅瞅这个, SER14 是串行数据输入管脚, 但是上方的那个 595 芯片的 SER14 脚连接的是下面 595 的 QH'9 管脚,看看前面写的管脚说明, QH'9 是用来串联两块 595 芯片的//////比如

SER14 串行给数据,给到 8 位就满了,如果给第 9 位的话,整体数据会在移位寄存器里再移动一格,也就是最前头一位会通过 QH'9 连到上面一片 595 的 SER14,然后进入它的移位寄存器,这样移位寄存器可视为有 16 位,等到 16 位都填

满之后,再一起更新储存寄存器,然后实现 16 位并行输出。

感觉爬行文明我 bb 有点多了。。。。

五. 程序的实现

程序主要是几个函数实现的,简单讲一讲(MMP 去年我们的学长就给我们一个 595 的破例程注释原理都没有都是抱着百度啃的今年为啥要给你们写这么多 emm)

1. hc595init 函数

这就是初始化需要用的几个管脚, 用来控制 595

初始化了 PTDO, PTC10, PTC11, PTC12 这四个管脚 2. send_595 (unsigned char dat)

这个函数就是通过 SER14 把数据串行输入的,再通过 SRCLK11 进行移位

```
void Send_595(unsigned char dat) {
  unsigned char i;
  OE(0);
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    if (dat & 0x80) {
       SER(1);
    } else {
       SER(0);
    }
    SRCLK(1);
    SRCLK(0);
    dat <<= 1;
}
</pre>
```

从上往下看,这个需要输入一个八位数据作为参数,比如上面的00100101

OE (0) 使能数码管输出

然后是一个八次的循环,也就是输入一位移动一位,dat&0x80,这个你们可以自己算一下,就是取 date 这个数据的最高位,如果是 1,就给 SER 置 1,是零就置 0

然后对 SRCLK 操作, 先 1 再 0, 使移位寄存器移位

然后左移 dat,使原来的第二位变成最高位,这样下一个循环的时候 dat&0x80 刷新

上面这个函数是整个595芯片的核心,看一遍理解不了就要多瞅几遍,百度百度。

3.displayscan(unsigned char r, unsigned char data)

这个是真正要用到的函数,用于显示刷新,r操作的是位,就是个十百千的那个位,date 操作的是段,就是八个 led 中的哪一个,用于显示具体数字字母

上图

```
void DisplayScan(unsigned char r, unsigned char data) {
   Send_595(row[r]);
   Send_595(data);
   RCLK(1);
   RCLK(0);
}
```

这个函数里面调用了两个 send595 函数,也就是分两次输入一共 16 位数据,前八位控制原理图上面一个595 芯片,后八位控制下面那个595 芯片

然后再操作 RCLK 管口来更新储存寄存器,用于刷新显示

以下是你们要的智障教学

使用前先调用初始化函数

emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmx这个不懂可以戳我,我是爬行文明